

ARQ1 _ Aula_12

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim


Orientação geral:

Os arquivos para simulação em Logisim (.circ) deverão ser identificados internamente e entregues, acompanhados (ou não) de figuras equivalentes exportadas pela ferramenta.
Programas em Verilog deverão ser entregues em formato (.v) com previsão de testes.

Atividade: Circuitos sequenciais – Memórias

Todos os circuitos deverão ser simulados no Logisim.

 - 01.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x4 (1 endereço para 4 bits) usando flip-flops do tipo JK como registradores de dados.
Ver sugestão abaixo.







DICA:

Supor que a escrita ocorrerá na borda de subida do **clock**, enquanto a leitura poderá ocorrer a partir da borda de descida do mesmo.
Caso o endereço não seja selecionado, a saída padrão poderá ser zero ou indefinida (x).

- 02.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x4 (1 endereços para 4 bits cada) usando duas memórias RAM 1x2.
- 03.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 2x8 (1 endereço para 8 bits) usando memórias RAM 1x4.
- 04.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 4x8 (4 endereços para 8 bits) usando memórias RAM 1x8.
- 05.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 8x8 (8 endereços para 8 bits) usando memórias RAM 4x8 do modelo acima (04).

    - 06.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x16 (1 endereço para 16 bits) usando memórias RAM 1x8.
- 07.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 4x16 (4 endereços para 16 bits) usando memórias RAM 1x16.



```

module dff ( output q, output qnot,
             input  d, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    q <= d;      qnot <= ~d;
end

endmodule // dff

module jkff ( output q, output qnot,
             input  j, input k,
             input clk, input preset, input clear );

reg  q, qnot;

always @( posedge clk or preset or clear )
begin
    if ( clear )    begin q <= 0; qnot <= 1; end
    else
        if ( preset ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
        else
            if ( j & ~k ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
            else
                if ( ~j & k ) begin q <= 0; qnot <= 1; end
                else
                    if ( j & k )
                        begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
end

endmodule // jkff

```

```

module tff ( output q, output qnot,
             input  t, input  clk,
             input  preset, input clear );

reg q, qnot;

always @( posedge clk or ~preset or ~clear)
begin
    if ( ~clear )
        begin  q <= 0;      qnot <= 1;  end
    else
        if ( ~preset )
            begin  q <= 1;      qnot <= 0;  end
        else
            begin
                if ( t ) begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
            end
end

endmodule // tff

module srff ( output q, output qnot,
             input  s, input  r, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    if ( s & ~r ) begin q <= 1;      qnot <= 0; end
    else
        if ( ~s & r ) begin q <= 0;      qnot <= 1; end
    else
        if ( s & r )
            begin  q <= 0; qnot <= 0; // arbitrary end
end

endmodule // srff

```